

Схема

для решения задачи «Трёхфазные электрические цепи переменного тока.
Соединение обмоток генератора и нагрузки методом «звезды».

