Задача № 34

к зачету по дисциплине

Теоретические основы электротехники,

направление подготовки 12.03.01 Приборостроение

Рассчитать ток I_3 методом эквивалентного генератора, если:

E_1 = 13 В,

E_2 = 6 В,

$r_1 = r_2$ = 3 Ом,

r_3 = 9 Ом.
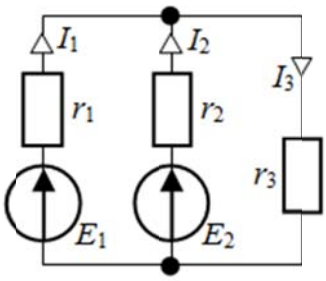
Составить баланс мощностей.